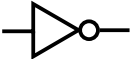










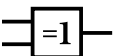


	Notations symboliques		Équation logique
	États-Unis	Europe	
NON			$S = \overline{A}$
ET			$S = A.B$
OU			$S = A + B$
NON ET			$S = \overline{A.B}$
NON OU			$S = \overline{A + B}$
XOR			$S = A \oplus B$